

Lab3 算术逻辑部件实验

一、实验目的

1. 掌握先行进位加法器的设计方法和应用。
2. 掌握桶形移位器的设计方法和应用。
3. 掌握数值比较器的设计方法。

二、实验环境

1. Vivado 开发环境
2. Xilinx A7-100T 实验板

三、实验原理

全加器（FA）将加数、被加数和来自低位进位相加，生成和、进位两个输出位。将 n 个 1 位全加器相连可得 n 位加法器，称为行波进位加法器（CRA）。串行进位加法器所用元件较少，但进位传递时间较长，如图 3.1 所示。

 


图 3.1 n 位串行进位加法器

根据串行加法器的原理图，利用结构化建模方式实现的 4 位串行加法器的模块代码如下：

//全加器

```
module FA(  
    output f,cout,  
    input x,y,cin  
);  
    assign f= x ^ y ^ cin;  
    assign cout=( x & y ) | ( x & cin ) | ( y & cin);
```

```

endmodule
//四位串行加法器
module CRA (
    output [3:0] f,
    output cout,
    input [3:0] x, y,
    input cin
);
    wire [4:0] c;
    assign c[0] = cin;
    FA fa0(f[0], c[1], x[0], y[0], c[0]);
    FA fa1(f[1], c[2], x[1], y[1], c[1]);
    FA fa2(f[2], c[3], x[2], y[2], c[2]);
    FA fa3(f[3], c[4], x[3], y[3], c[3]);
    assign cout = c[4];
endmodule

```

为了提高加法器的运算速度，必须尽量避免进位之间的依赖关系，可以通过设计先行进位部件（CLU）来实现。利用先行进位部件实现的加法器称为先行进位加法器（CLA）。因为各个数位的进位是并行产生的，所以是一种并行进位加法器。4 位先行进位部件和先行进位加法器原理图，如图 3.2 所示。

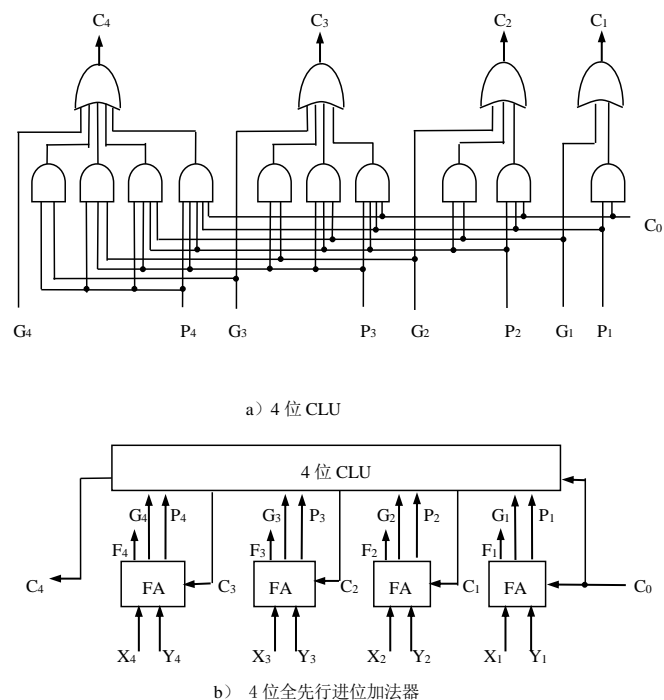


图 3.2 4 位 CLU 和 4 位全先行进位加法器原理图

要实现先行进位部件，需要修改全加器电路，使其能够产生进位传递因子和进位生成因子。再利用先行进位部件，实现先行进位加法器。

输出进位因子和传递因子的全加器模块代码如下：

```
module FA_PG (  
    output f, p, g,  
    input x, y, cin  
);  
    assign f = x ^ y ^ cin;  
    assign p = x | y;  
    assign g = x & y;  
endmodule
```

4 位先行进位部件模块代码如下：

```
module CLU (  
    output [4:1] c,  
    input [4:1] p, g,  
    input c0  
);  
    assign c[1] = g[1] | (p[1] & c0);  
    assign c[2] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & c0);  
    // 以下两个表达式使用了位拼接运算和归约运算  
    assign c[3] = g[3] | (p[3] & g[2]) | (&{p[3:2], g[1]}) | (&{p[3:1], c0});  
    assign c[4] = g[4] | (p[4] & g[3]) | (&{p[4:3], g[2]}) | (&{p[4:2], g[1]}) | (&{p[4:1], c0});  
endmodule
```

实现 4 位先行进位加法器的模块如下：

```
module CLA (  
    output [3:0] f,  
    output cout,  
    input [3:0] x, y,  
    input cin  
);  
    wire [4:0] c;  
    wire [4:1] p, g;  
    assign c[0] = cin;  
    FA_PG fa0(f[0], p[1], g[1], x[0], y[0], c[0]);  
    FA_PG fa1(f[1], p[2], g[2], x[1], y[1], c[1]);  
    FA_PG fa2(f[2], p[3], g[3], x[2], y[2], c[2]);  
    FA_PG fa3(f[3], p[4], g[4], x[3], y[3], c[3]);  
    CLU clu(c[4:1], p, g, c[0]);  
    assign cout = c[4];  
endmodule
```

考虑到输入输出扇出系数的影响，更多位数的加法器可以通过 4 位先行进位加法器级联来实现。例如 16 位加法器可以分成 4 位一组，组内采用 4 位先行进位，组间也采用先行进位的方式来产生进位，这样组内和组件都采用先行进位方式，使得加法器的延迟时间和操作数的位数没有关系。

支持生成组件进位传递因子和进位因子的 4 位组间先行进位加法器模块代码如下：

```
module CLA_group (
    output [3:0] f,
    output pg,gg,
    input [3:0] x, y,
    input cin
);
    wire [4:0] c;
    wire [4:1] p, g;
    assign c[0] = cin;
    FA_PG fa0(f[0], p[1], g[1],x[0], y[0], c[0]);
    FA_PG fa1(f[1], p[2], g[2],x[1], y[1], c[1]);
    FA_PG fa2(f[2], p[3], g[3],x[2], y[2], c[2]);
    FA_PG fa3(f[3], p[4], g[4],x[3], y[3], c[3]);
    CLU clu(c[4:1],p, g, c[0]);
    assign pg=p[1] & p[2] & p[3] & p[4];
    assign gg= g[4] | (p[4] & g[3]) | (p[4] & p[3] & g[2]) | (p[4] & p[3] & p[2] & g[1]);
endmodule
```


使用结构化建模方式实现的 16 位先行进位的模块代码如下：

```
module CLA_16(
    output wire [15:0] f,
    output wire cout,
    input [15:0] x, y,
    input cin
);
    wire [3:0] Pi,Gi;          // 4 位组间进位传递因子和生成因子
    wire [4:0] c;              // 4 位组间进位和整体进位
    assign c[0] = cin;
    CLA_group cla0(f[3:0],Pi[0],Gi[0],x[3:0],y[3:0],c[0]);
    CLA_group cla1(f[7:4],Pi[1],Gi[1],x[7:4],y[7:4],c[1]);
    CLA_group cla2(f[11:8],Pi[2],Gi[2],x[11:8],y[11:8],c[2]);
    CLA_group cla3(f[15:12],Pi[3],Gi[3],x[15:12],y[15:12],c[3]);
    CLU clu(c[4:1],Pi,Gi, c[0]);
    assign cout = c[4];
endmodule
```

四、实验内容

 1、32 位加法器

要实现带符号整数的加/减运算，就需要在无符号数加法器的基础上增加相应的门电路。利用加法器实现减法运算：把减数 Y 取反，低位进位 Cin 置 1。因此，只要在原加法器的 Y 输入端，加 n 个反相器以实现取反的功能，再用一个 2 选 1 多路选择器来选择加法器的输入数据，用一个控制端 Sub 来控制选择将 Y （ $sub=0$ ）还是 Y 反码（ $sub=1$ ）输入到加法器的输入端，并将控制端 Sub 作为低位进位 Cin 送到加法器。输出不仅包含加减法运算结果，还要能够生成相应的标志位信息，用来分析运算的结果。常用的标志位有溢出标志 OF 、符号位标志 SF 、进位/借位标志 CF 和结果为 0 标志位 ZF ，如图 3.3 所示。



溢出标志 OF 的逻辑表达式为 $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ 或者 $OF = \overline{X_{n-1}} \cdot \overline{Y_{n-1}} \cdot F_{n-1} + X_{n-1} \cdot Y_{n-1} \cdot \overline{F_{n-1}}$ ；符号位标志 SF 就是运算结果 F 的最高位，即 $SF = F_{n-1}$ 。进位/借位标志 $CF = Cout \oplus Cin$ ，即当 $Cin=0$ 时，表示执行加法运算， CF 表示进位；当 $Cin=1$ 时，表示执行减法运算， CF 表示借位。零标志 $ZF=1$ 当且仅当 $F=0$ 。

不使用“+/-”运算操作符号，利用上一节 16 位先行进位加法器 CLA_16 模块级联实现 32 位加法器。使用结构化建模方式实现 32 位加法器的模块端口定义如下：

```
module Adder32 (  
    output [31:0] f,  
    output OF, SF, ZF, CF,  
    output cout,  
    input [31:0] x, y,  
    input sub  
);  
    //add your code here  
endmodule
```

请根据上述描述，按照下列步骤完成实验。

1、使用 Vivado 创建一个新工程 lab3-1。

- 2、点击添加设计源码文件，加入lab3.zip里的Adder32.v文件。
- 3、点击添仿真测试文件，加入lab3.zip里的Adder32_tb.v文件。
- 4、根据实验要求，完成源码文件的设计。
- 5、对工程进行仿真测试，分析输入输出时序波形和控制台信息。

2、桶形移位器

移位寄存器作为时序电路部件其每个时钟周期只能移动一位，移动效率比较低，而桶形移位器采用组合逻辑的方式来实现移动功能，能在一个时钟周期内完成移动多位，具有很高的效率，常被用在 ALU 中来实现移位运算。它具有 n 位数据输入和 n 位数据输出，以及指定移动方向、移动类型（算术/逻辑/循环）和移动位数等。

8 位桶形移位器的输入输出引脚图，如图 3.4 所示。其中输入数据 din 和输出数据 $dout$ 均为 8 位，移位位数 $shamt$ 为 3 位。选择端 L/R 表示左移和右移，置为 0 为右移，置为 1 为左移。选择端 A/L 为算术/逻辑选择，置为 1 为算术右移，置为 0 为逻辑右移。

 


图 3.4 8 位桶形移位器逻辑符号图

8 位桶形移位器的具体实现使用了三级四路 8 位选择器来实现，原理图如图 3.5 所示。第一级利用 $shamt[0]$ 来控制是否需要移动一位，第二级在第一级的移动结果上用 $shamt[1]$ 来控制是否要移动两位，第三级在第二级的基础上用 $shamt[2]$ 判断是否要移动四位。每个四路选择器有两位控制端，控制端低位 $S0$ 对应 $shamt[i]$ 输入信号，判断是否需要移动和移动的位数。控制端高位 $S1$ 对应 L/R 输入信号，判断移位的方向。对于算术和逻辑右移的选择，是通过控制右移时移入位是 0 还是 $din[7]$ 来实现的。

 


图 3.5 8 位桶形移位器原理图

根据 8 位桶形移位器结构实现 32 位的桶形移位器，需要将多路选择器的级联扩展到 5 级，数据位扩展到 32 位。采用数据流建模方式实现的 32 位桶形移位器 `barrelsft32` 的模块端口定义如下：

```
module barrelsft32 (  
    output [31:0] dout,  
    input [31:0] din,  
    input [4:0] shamt,    //移动位数  
    input LR,            // LR=1 时左移，LR=0 时右移  
    input AL              // AL=1 时算术右移，AR=0 时逻辑右移  
);  
    //add your code here  
endmodule
```

请根据上述描述，按照下列步骤完成实验。

- 1、使用 Vivado 创建一个新工程 lab3-2。
- 2、点击添加设计源码文件，加入 lab3.zip 里的 barrelsft32.v 文件。
- 3、点击添加仿真测试文件，加入 lab3.zip 里的 barrelsft32_tb.v 文件。
- 4、根据实验要求，完成源码文件的设计。
- 5、对工程进行仿真测试，分析输入输出时序波形和控制台信息。

3、32 位 ALU

ALU 是 CPU 中的核心数据通路部件之一，它主要完成 CPU 中需要进行的算术逻辑运算。RV32I 包括 4 种 ALU 指令：比较运算、移位运算、逻辑运算和算术运算。比较运算通过操作数相减然后判断标志位来生成结果；移位运算通过桶形移位器来实现左移和右移；逻辑运算可直接通过逻辑门阵列来实现；算术运算通过加法器以及生成的标志位来实现。ALU 在操作控制信号 `ALUctr` 的指示下，执行相应运算，`Result` 作为 ALU 运算的结果被输出，零标志 `Zero` 被作为 ALU 的结果标志信息输出。

通过对 RV32I 的 37 条整数运算指令分析后发现，这些指令主要完成算术运算（加、减）、移位运算（左右移位、算术和逻辑移位）、逻辑运算（与、或、异或）、比较运算（带符号数小于比较和无符号数小于比较）、读取操作数 B 等操作。最终结果 `Result` 输出是通过一个八选一选择器选择不同运算部件的结果，选择端用 `OPctr` 信号来控制。ALU 的具体操作通过 4 位控制信号 `ALUctr` 生成具体控制信号来确定，这些控制信号包括：

`SUBctr` 信号：当 `SUBctr=1` 时，做减法运算，当 `SUBctr=0` 时，做加法运算；

`SIGctr` 信号：当 `SIGctr=1`，则执行“带符号整数比较小于置 1”，当 `SIGctr=0`，则执行“无符号数比较小于置 1”；

`SFTctr` 信号用来控制移位方向，当 `SFTctr=0`，则执行右移操作，当 `SFTctr=1`，则执行左移操作；

ALctr 信号用来设置算术移位还是逻辑移位，当 ALctr=0，则执行逻辑移位，当 ALctr=1，则执行算术移位；

OPctr[2:0]用来选择运算的结果 Result 输出，ALU 有加法和、按位或、按位与、按位异或、移位器输出、操作数 B 输出、小于置 1 等 7 种运算结果，OPctr 信号需要 3 位二进制数来表示。图 3.6 给出一个实现 RV32I 指令中运算的 ALU 原理图。

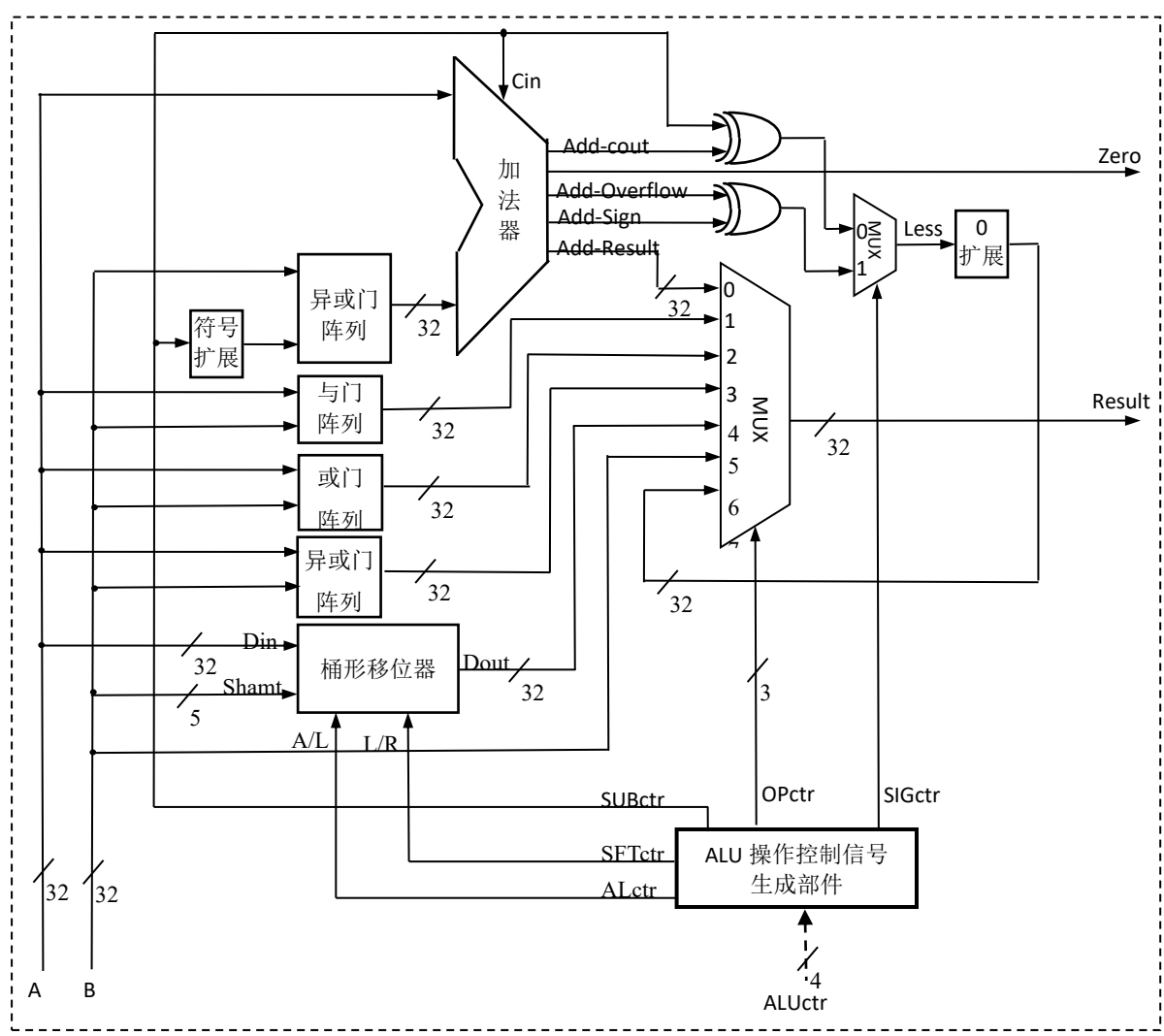


图 3.6 ALU 原理图

ALU 的操作控制与 RISC-V 指令中的 funct3 字段存在较强关系，因此，在对 ALUctr 进行编码时，可以根据 funct3 字段进行优化，使得后续控制器的设计变得更简单。表 3.1 给出了 ALUctr 的一种四位编码方案。

表 3.1 ALUctr 的四位编码及其对应的控制信号

ALUctr <3:0>	指令操作类型	SUBctr	SIGctr	ALctr	SFTctr	OPctr <2:0>	OPctr 的含义

0 0 0 0	auipc,addi,add,jal,jalr,lb,lbh,lw,lbu,lhu,sb,sh,sllw: 加法	0	×	×	×	000	选择加法器的结果输出
0 0 0 1	sll,slli: 逻辑左移	×	×	0	1	100	选择移位器结果输出
0 0 1 0	slt,slti,beq,bne,blt,bge: 带符号数小于比较	1	1	×	×	110	选择小于置位结果输出
0 0 1 1	sltu,sltui,bltu,bgeu: 无符号数小于比较	1	0	×	×	110	选择小于置位结果输出
0 1 0 0	xor,xori: 异或	×	×			011	选择“按位异或”结果输出
0 1 0 1	srl,srli: 逻辑右移	×	×	0	0	100	选择移位器结果输出
0 1 1 0	or,ori: 或运算	×	×	×	×	010	选择“按位或”结果输出
0 1 1 1	and,andi: 与运算	×	×	×	×	001	选择“按位与”结果输出
1 0 0 0	sub: 减法	1	×	×	×	000	选择加法器的结果输出
1 1 0 1	sra,srai: 算术右移	×	×	1	0	100	选择移位器结果输出
其余	(未用)						
1 1 1 1	lui: 取操作数 B	×	×	×	×	101	选择操作数 B 直接输出

实例化上述 32 位加减法器模块 Adder32 和 32 位桶形移位器模块 barrelsft32，比较运算使用减法运算

然后判断标志位来实现，逻辑运算使用位运算，假设 32 位算术逻辑部件 ALU32 的模块端口定义如下：

```
module ALU32(
    output [31:0] result,      //32 位运算结果
    output zero,              //结果为 0 标志位
    input [31:0] dataa,       //32 位数据输入，送到 ALU 端口 A
    input [31:0] datab,      //32 位数据输入，送到 ALU 端口 B
    input [3:0] aluctr        //4 位 ALU 操作控制信号
);
    //add your code here
endmodule
```

为了能够在实验板进行验证，需要设计 ALU32 模块的父级模块 ALU32_top，建立与 FPGA 实验板输入输出对应关系。分别使用 4 位输入开关表示输入端 a 和 b，使用 4 位输入开关表示 4 位 ALU 控制码，32 位运算结果现在 8 个七段数码管上，运算结果的低 16 位输出到 16 个 led 指示灯，结果为 0 的标志位输出到 3 色 led 的蓝色指示灯。

父级模块 ALU32_top 的端口定义如下：

```
module ALU32_top(
    output [6:0] segs,        //七段数码管字形输出
    output [7:0] AN,         //七段数码管显示 32 位运算结果
    output [15:0] result_1,   //32 位运算结果的低 16 位
    output zero,             //结果为 0 标志位
    input [3:0] data_a,      //4 位数据输入，重复 8 次后送到 ALU 端口 A
    input [3:0] data_b,      //4 位数据输入，重复 8 次后送到 ALU 端口 B
    input [3:0] aluctr,      //4 位 ALU 操作控制信号
    input clk                //时钟信号
);
    //add your code here
```

endmodule

请根据上述描述，按照下列步骤完成实验。

- 1、使用Vivado创建一个新工程lab3-3。
- 2、点击添加设计源码文件，加入lab3.zip里的ALU32.v、ALU32_top.v文件。
- 3、点击添仿真测试文件，加入lab3.zip里的ALU32_tb.v文件。
- 4、点击添加约束文件，加入lab3.zip里的ALU32_top.xdc文件。
- 5、根据实验要求，完成源码文件的设计。
- 6、对工程进行仿真测试，分析输入输出时序波形和控制台信息。
- 7、仿真通过后，进行综合、实现并生成比特流文件。
- 8、生成比特流文件后，加载到实验开发板，进行调试验证，并记录验证过程。

五、思考题

- 1、分析 32 位 ALU 的资源占用情况。
- 2、如果比较运算直接使用组合电路比较器来实现，则 32 位 ALU 电路原理图需要做哪些修改？
- 3、查找资料说明还有哪些并行加法器的设计方法，并详细介绍其中一种方法。
- 4、简述实现单精度浮点数加减法运算部件的设计方法。